



SEDMO PREDAVANJE

**OSNOVNA KOLA SA
BIPOLARNIM TRANZISTORIMA
TRANZISTORI SA EFEKTOM
POLJA**

POJAČAVAČKI STEPENI

- POJAČANJE NAPONA


$$A_v = \frac{v_p}{v_g}$$

- POJAČANJE STRUJE



$$A_i = \frac{i_p}{i_g}$$

- ULAZNA OTPORNOST

- IZLAZNA OTPORNOST


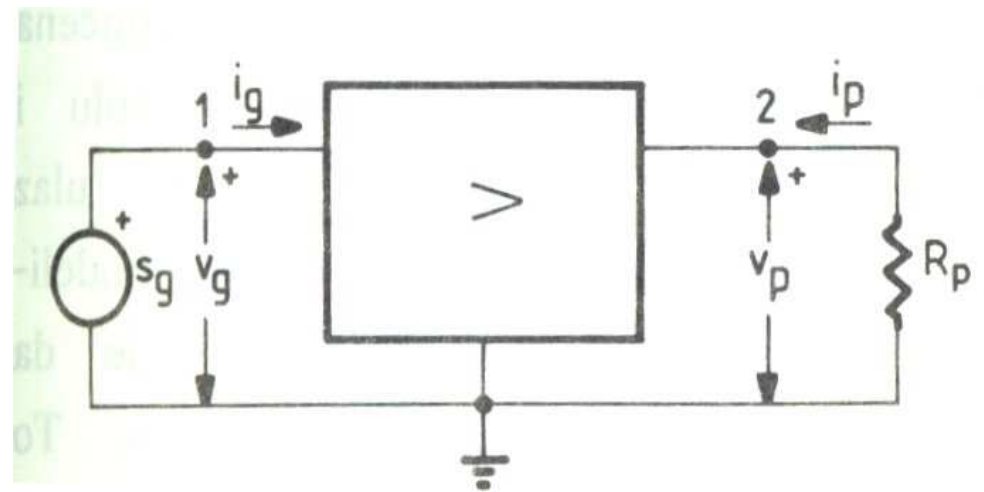


POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM EMITOROM

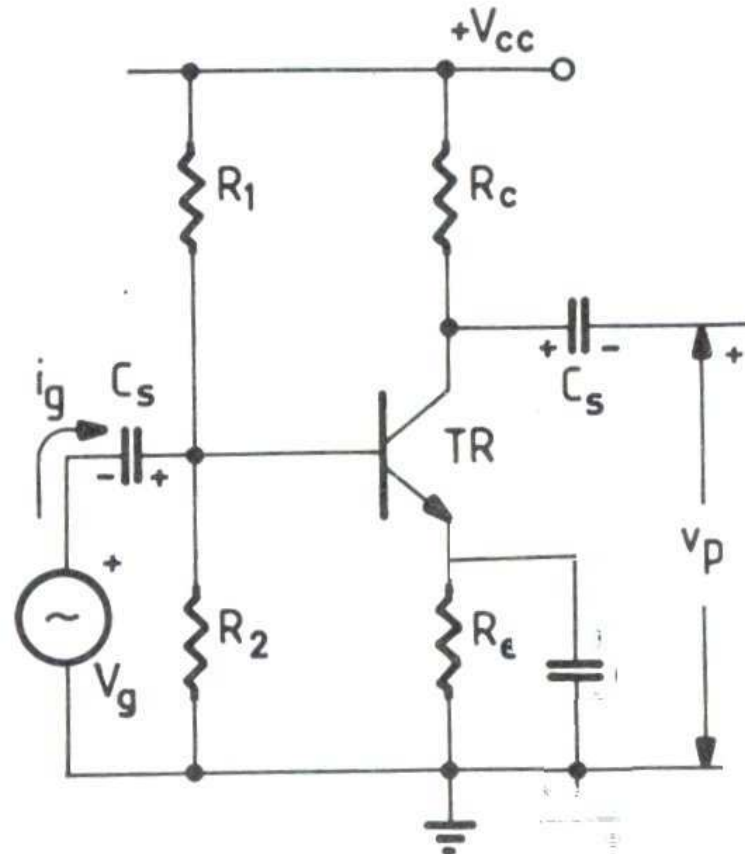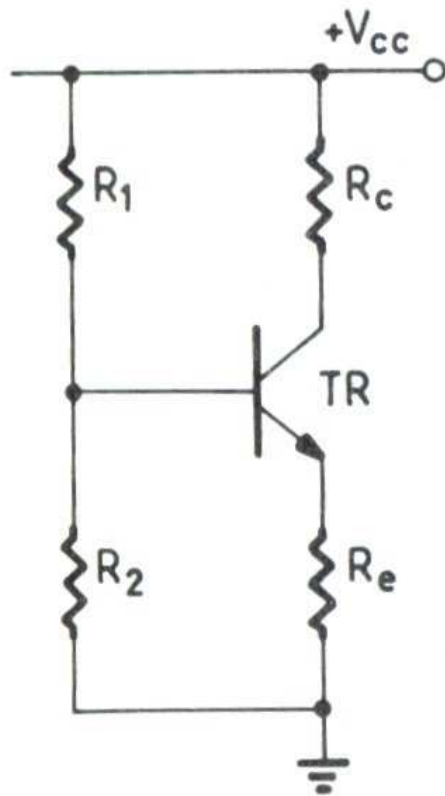

POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM EMITOROM

- KOLO ZA MALE SIGNALNE

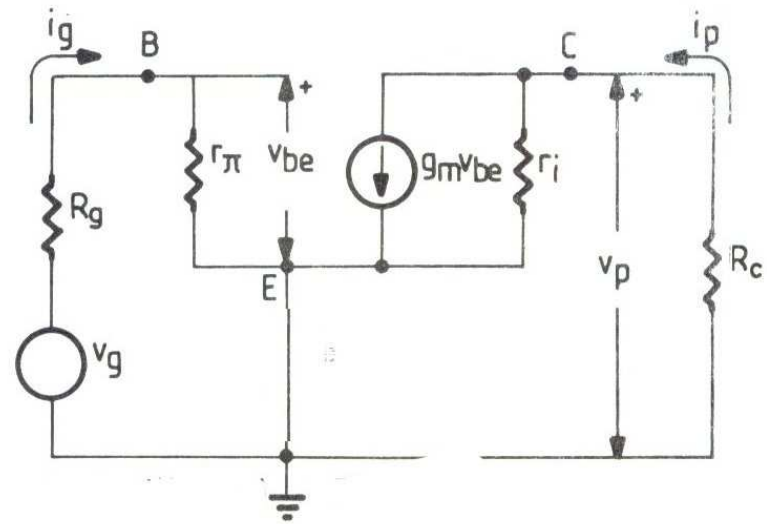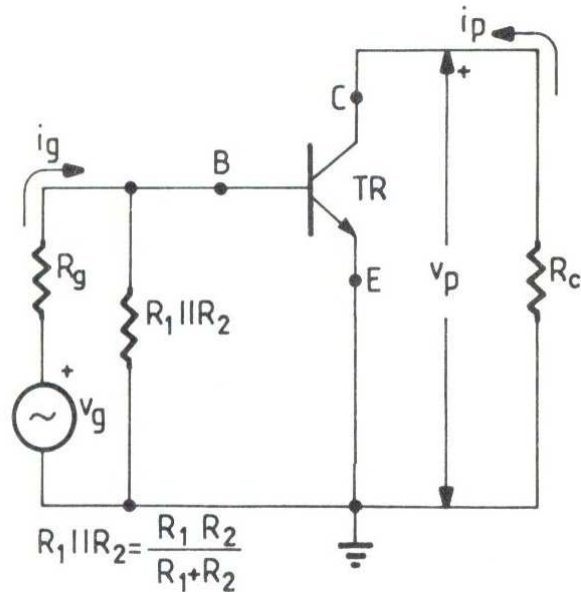

$$A_v = \frac{v_p}{v_g} = -(r_i \parallel R_c) g_m \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \approx -\beta \frac{R_c}{r_\pi + R_g}$$


VELIKO NAPONSKO
POJAČANJE

POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM EMITOROM

- POJAČANJE STRUJE:

$$A_i = \frac{i_p}{i_g} = \frac{\beta r_i}{R_C + r_i} \approx \beta$$


- ULAZNA OTPORNOST

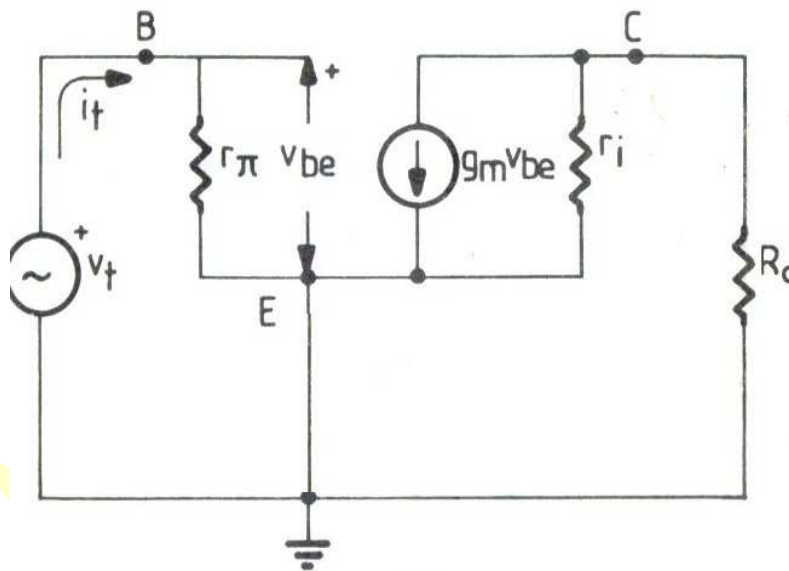

$$R_u = \frac{v_t}{i_t} = r_\pi$$


POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM EMITOROM

- IZLAZNA OTPORNOST

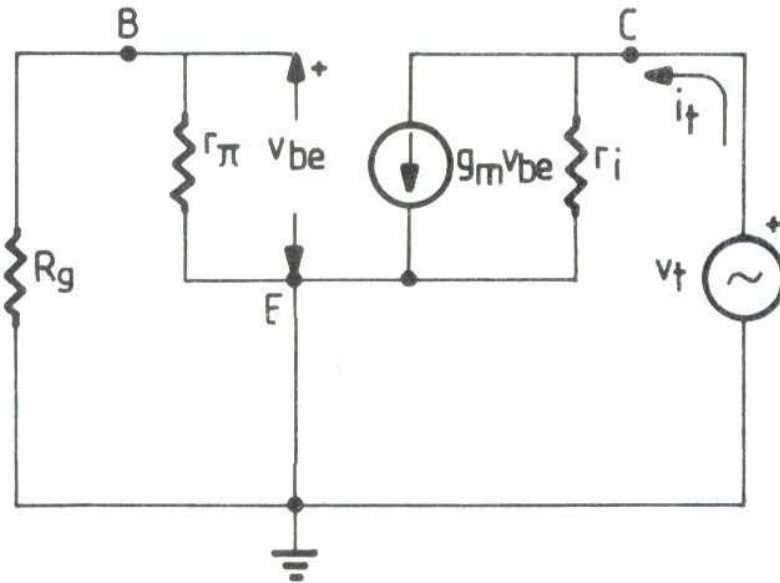

$$R_i = \frac{v_t}{i_t} = r_i$$

POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM KOLEKTOROM

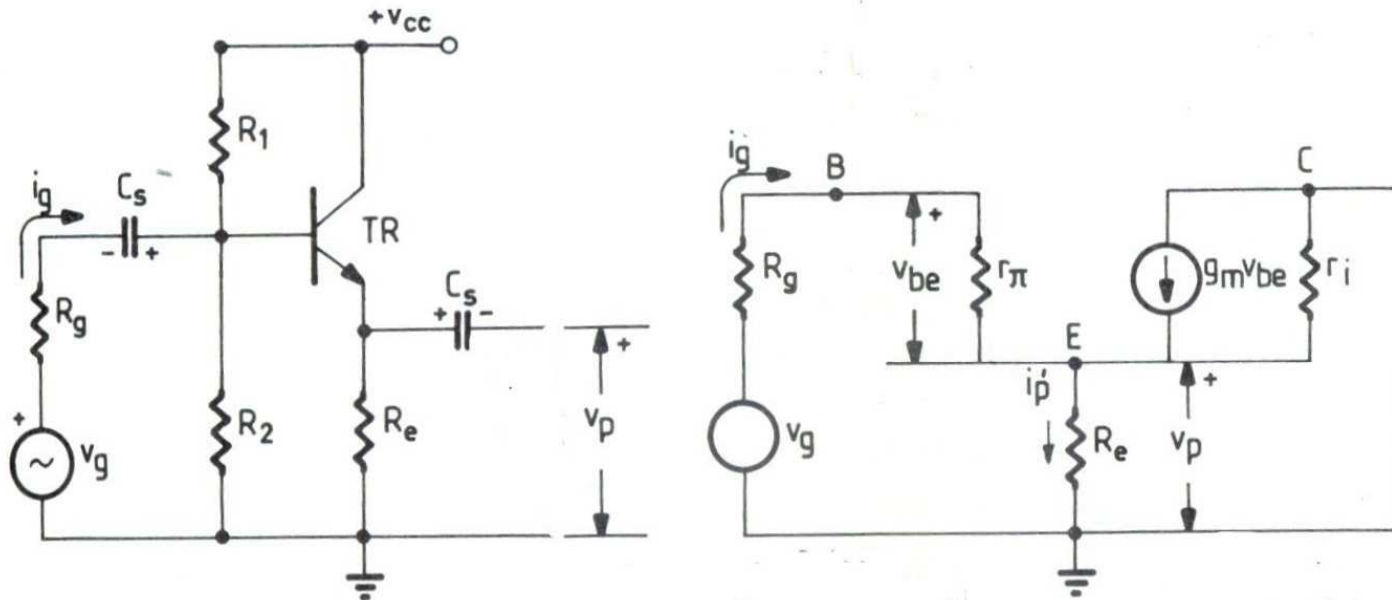

$$A_v = \frac{v_p}{v_g} = \frac{(1 + \beta)(r_i \parallel R_E)}{R_g + r_\pi + (1 + \beta)(r_i \parallel R_E)} \ll 1$$

STEPEN SA ZAJEDNIČKIM KOLEKTOROM

- STRUJNO POJAČANJE

$$A_i = \frac{i_p}{i_g} = \frac{r_i}{r_i + R_E} (1 + \beta) \approx (1 + \beta)$$

- ULAZNA ORPORNOST


$$R_u = \frac{v_t}{i_t} = R_g + r_\pi + (1 + \beta)(R_E \parallel r_i) \approx R_g + r_\pi + (1 + \beta)R_E$$

VELIKA ULAZNA OTPORNOST



- IZLAZNA OTPORNOST

$$R_i = r_i \parallel \frac{r_\pi + R_g}{\beta + 1} \approx \frac{r_\pi + R_g}{\beta + 1}$$

MALA IZLAZNA OTPORNOST:

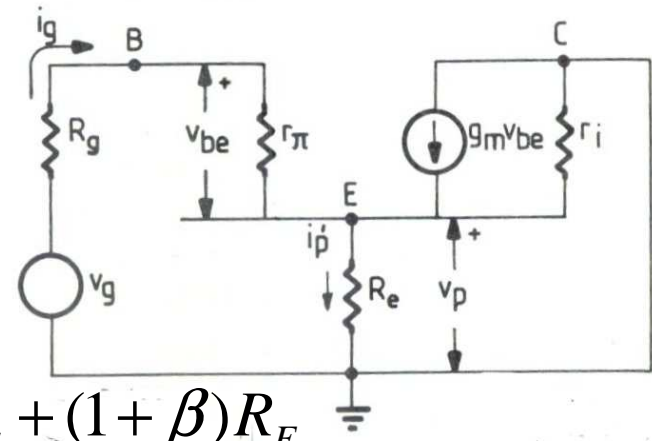

POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKOM BAZOM

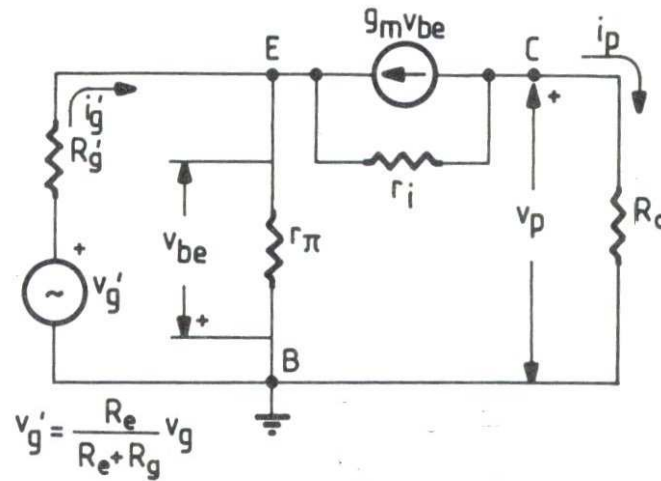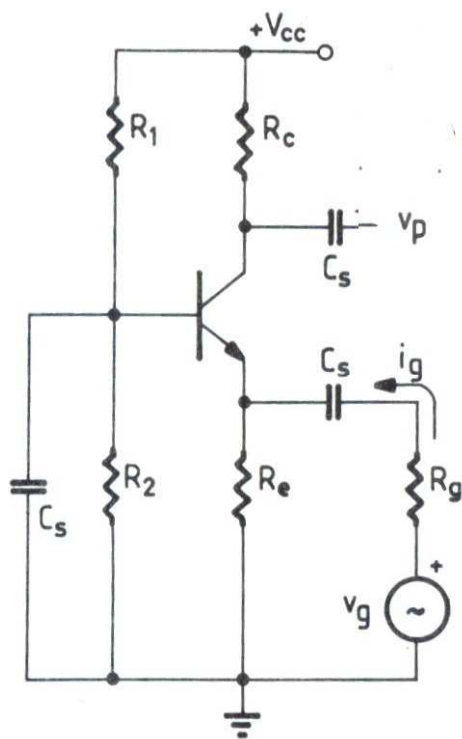

$$A_v = \frac{\beta R_c}{r_\pi + R_g (1 + \beta)}$$



$$R_u \approx R_g + \frac{r_\pi}{1 + \beta}$$

$$A_i \approx \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$R_i = r_i + (1 + g_m r_i)(r_\pi \parallel R_g)$$

STEPEN SA ZAJEDNICKIM EMITOROM U PREKIDAČKOM REŽIMU

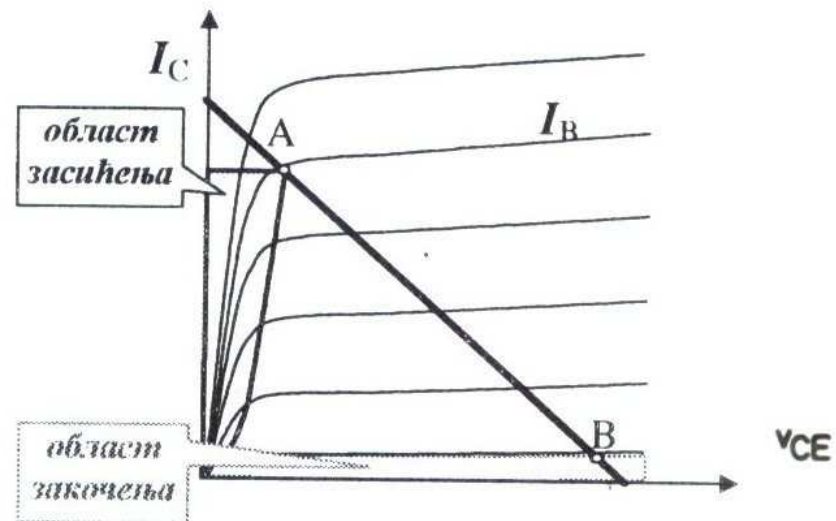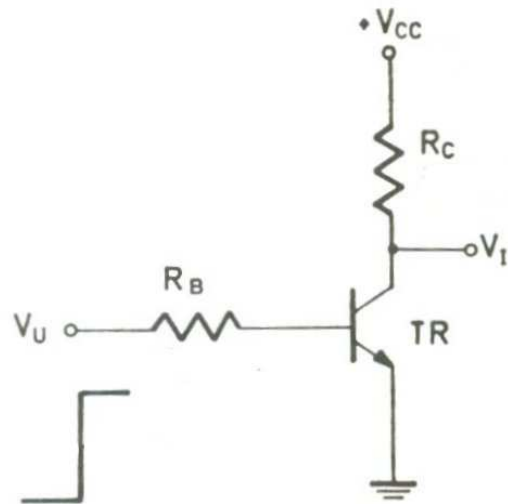
- TRANZISTOR U ZASIĆENJU – UKLJUČEN PREKIDAČ
- TRANZISTOR ZAKOČEN - ISKLJUČEN PREKIDAČ



- VREME IZLASKA TRANZISTORA IZ ZASIĆENJA (PRELAZAK U ZAKOČENI REŽIM) SE SMANJUJE SA SMANJIVANJEM R_C




FOTOTRANZISTORI

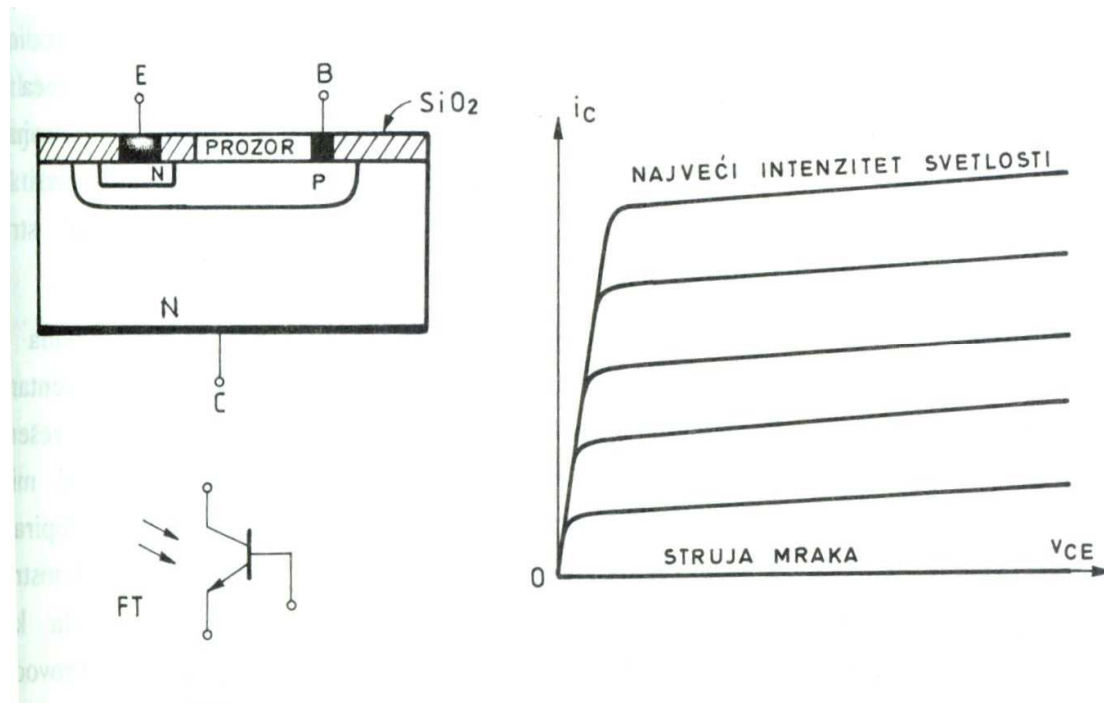- KORISTE APSORPCIJU SVETLOSTI YA GENERISANJE SLOBODNIH NOSILACA KAO I FOTODIODE, S TIM DA POMOĆU MEHANIZMA STRUJNOG POJAČANJA PRI ISOJ JAČINI SVETLOSTI SE DOBIJA VEĆA KOLEKTORSKA STRUJA
- POSTOJE I FOTOFET TRANZISTORI, I FOTOTIRISTORI




OPTOKAPLER

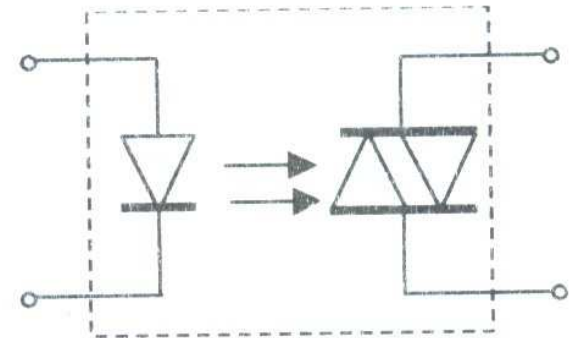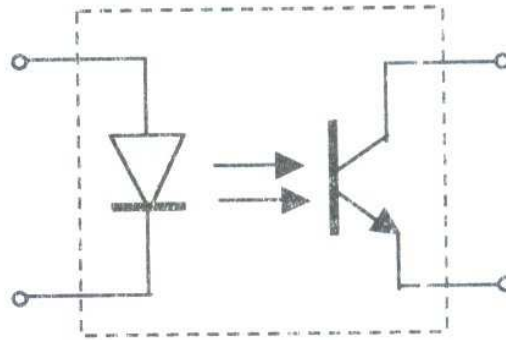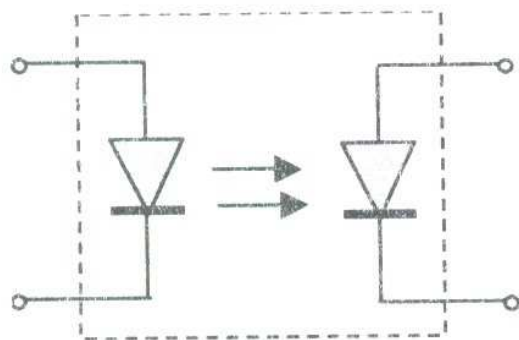- ELEMENTI SA SVETLOSNOM SPRGOM SE NAZIVAJU OPTOKAPLERI
- OVI ELEMENTI PREDSTAVLJAJU KOMBINACIJU FOTOEMITUJUĆE DIODE I FOTOOSETLJIVOG ELEMENTA KAO ŠTO SU DIODA, TRANZISTOR ILI TIRISTOR



PRIMER OPTOKAPLERA

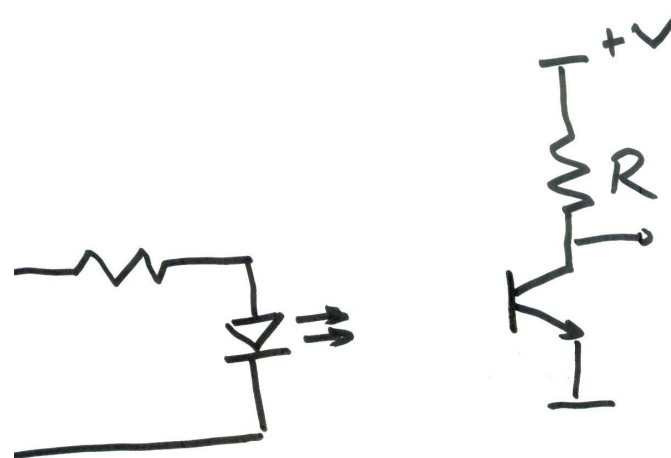




- OPTOKAPLERI SE PRETEŽNO KORISTE U DIGITALNIM SISTEMIMA ZA PRENOS INFORMACIJE: IMA SIGNALA NEMA SIGNALA
- VREDDNOST OTPRNIKA UTIČE NA VREME IZLASKA IZ ZASIĆENJA FOTO TRANZISTORA



TRANZISTORI SA EFEKTOM POLJA

- FET (FIELD EFFECT TRANSISTORS) – KORISTI SE ELEKTRIČNO POLJE ZA KONTROLU INTENZITETA STRUJE IZMEĐU IZLAZNIH PRIKLJUČAKA;
- ELEKTRIČNO POLJE SE JAVLJA KAO POSLEDICA NAPONA PRIKLJUČENOG NA **UPRAVLJAČKU ELEKTRODU – GEJT (GATE)**
- **IZLAZNI PRIKLJUČCI SE NAZIVAJU SORS (SOURCE) I DREJN (DRAIN)**
- FET TRANSISTORI SE DELE NA
JFET – SPOJNI TRANZISTORI SA EFEKTOM POLJA
IGFET- FET SA IZOLOVANIM GEJTOM

FET (JFET) TRANZISTORI

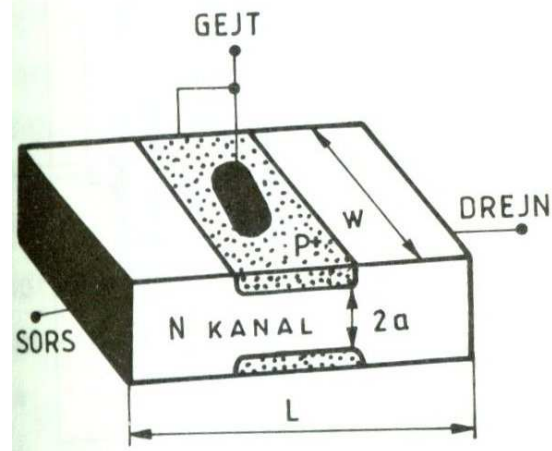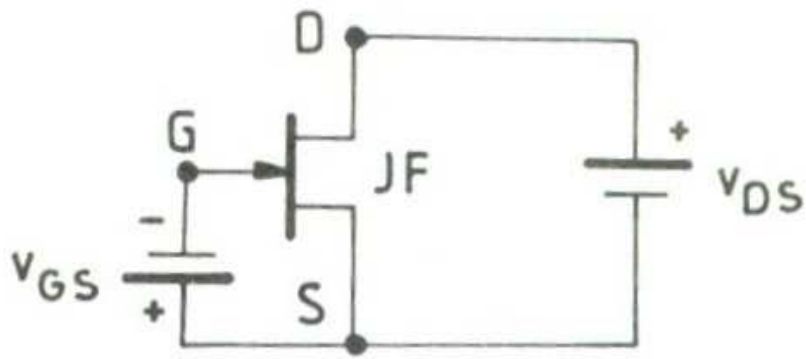
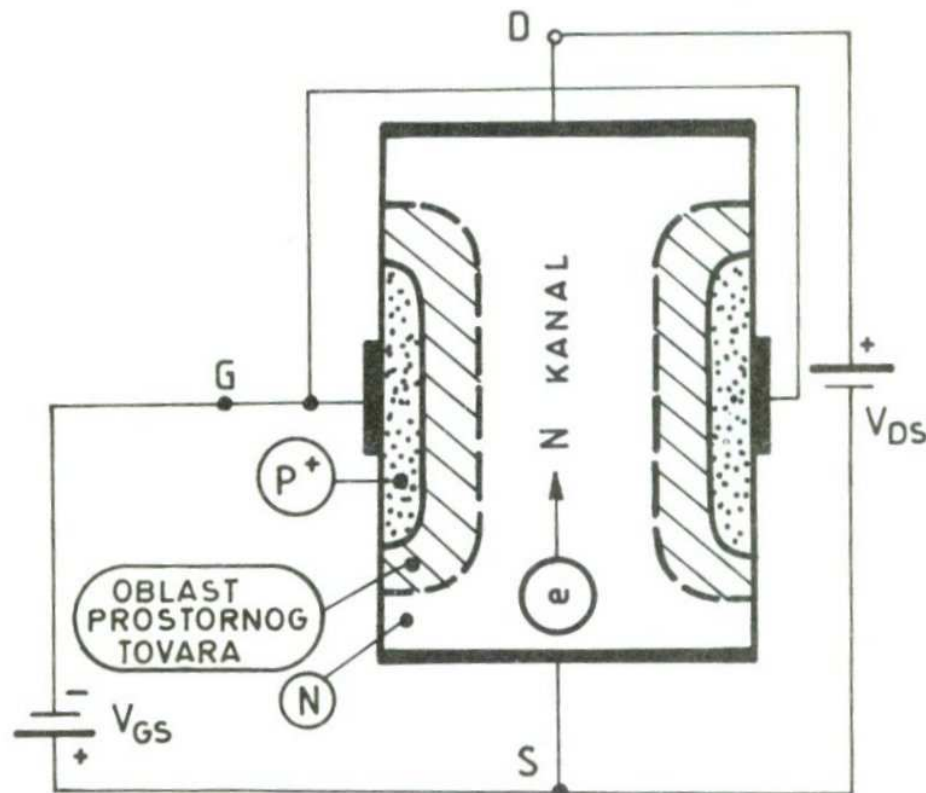
- SPOLJNI NAPON V_{GS} INVERZNO POLARIŠE PN SPOJ
- V_{DS} UTIČE DA NOSIOCI U KANALU IZVIRU IZ SORSA I PONIRU U DREJNU



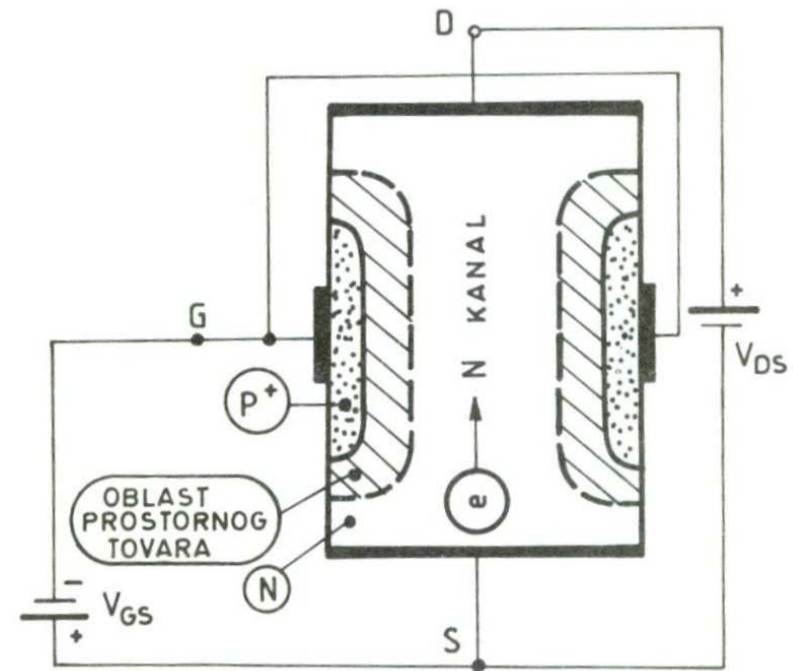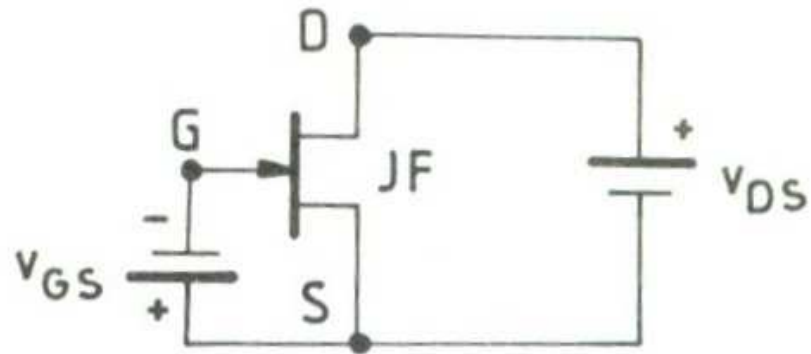

- $V_{DS} \sim 0$, $V_{GS} = 0$, KANAL IMA NAJVEĆU PROVODNOST
- $V_{GS} = V_P = V_{GS(OFF)}$, FET ZAKOČEN
- $V_{DS} \sim 0$, $V_{GS} \ll V_P = V_{GS(OFF)}$ LINEARNA OBLAST
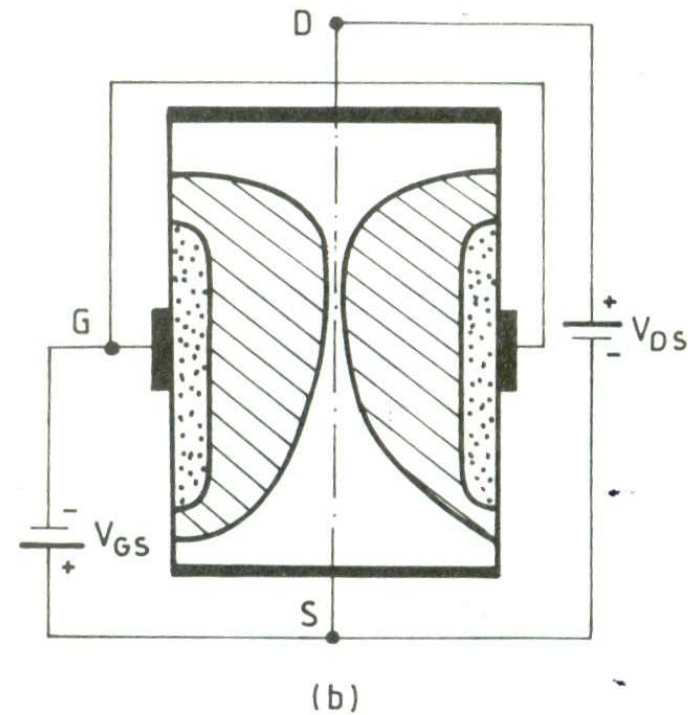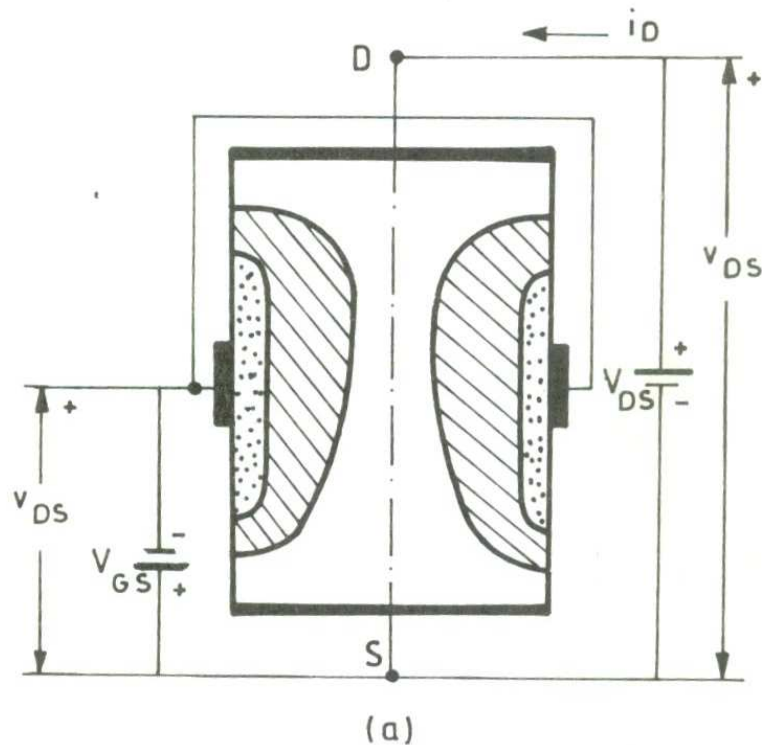
$$i_D = G v_{DS} \quad G = 1 - \sqrt{v_{GS} / V_P}$$




- KAKO V_{DS} RASTE ŠIRINA OBLASTI PROSTORNOG TOVARA DUŽ KANALA POSTAJE SVE NERAVNOMERNIJA (KANAL JE NAJUŽI KOD DREJNA)
- SVE DOK JE $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} > V_P$
STRUJA DREJNA ZAVISI I OD V_{DS} I OD V_{GS} OVA OBLAST RADA SE NAZIVA TRIODNA OBLAST RADA

FET U ZASIĆENJU


- KADA JE
- $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} < V_P$, $V_{GS} > V_P$
- KANAL JE UŠTINUT KOD REJNA DOK KOD SORSA NIJE UŠTINUT I FET ULAZI U OBLAST ZASIĆENJA KADA STRUJA DREJNA VEOMA MALO ZAVISI OD NAPONA V_{DS}

$$i_D = \left(1 + \frac{v_{DS}}{V_A}\right) I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2$$

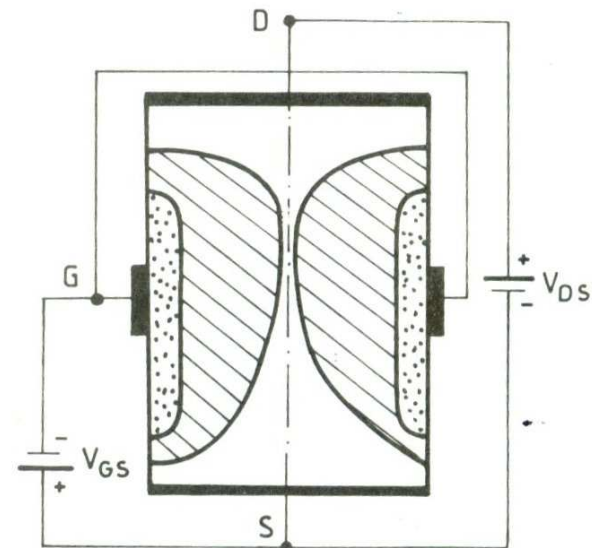
$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2$$




STAT FET-A

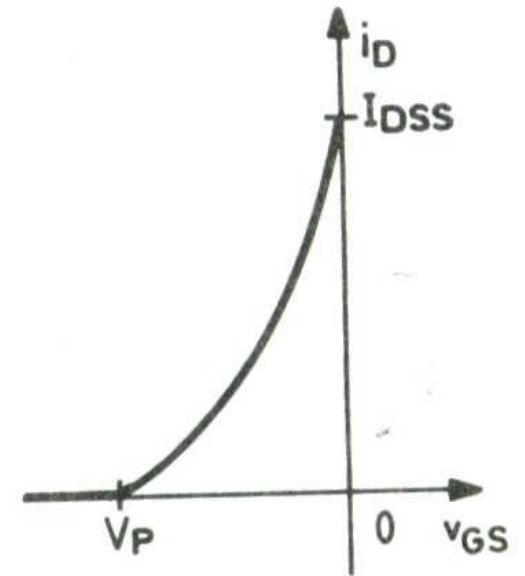


POLARIZACIJA FETOVA

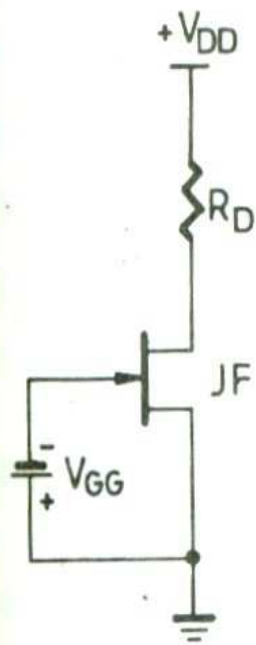


(a)

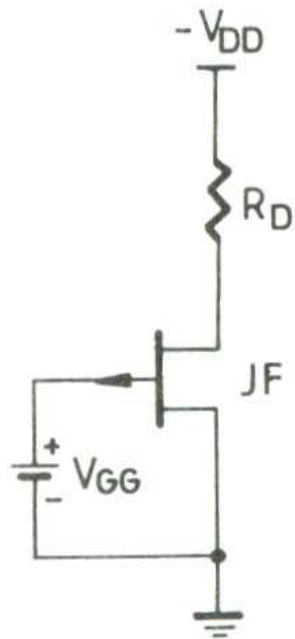

(b)

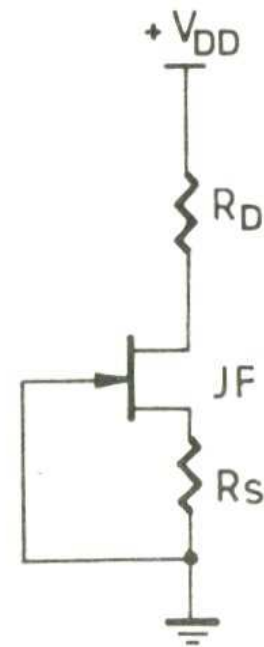

(c)

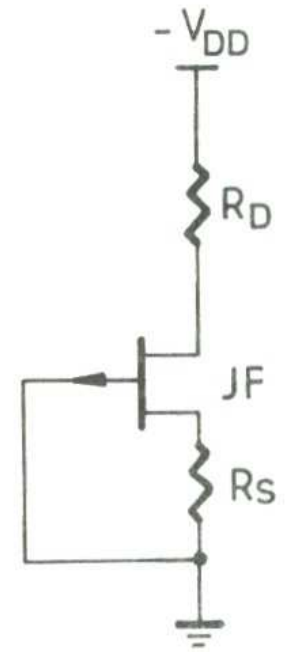

(d)

POLARIZACIJA FETOVA PRIMER


- $V_{DD}=15\text{ V}$, $V_P=-2\text{V}$, $R_S=1\text{k}\Omega$, $R_D=3\text{k}\Omega$ $I_{DSS}=4\text{mA}$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 + \frac{R_S I_D}{V_P} \right)^2 \quad V_{GS} = -R_S I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \quad I_{D1} = 4\text{mA}, I_{D2} = 1\text{mA}$$


- ZA $I_{D1}=4\text{ mA}$ sledi $V_{GS}=0$, ŠTO JE U
- SUPROTNOSTI SA $V_{GS}=-R_S I_D$
- ZNAČI $I_{D1}=1\text{ mA}$
- PROVERA PREDPOSTAVKE ZASIĆENJA
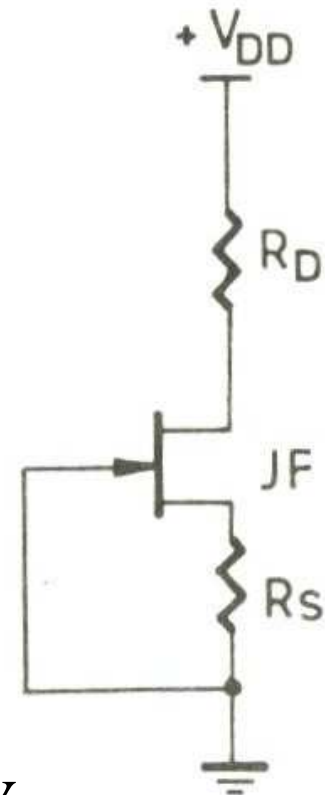
$$V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} = V_{GS} - (V_{DD} - (R_S + R_D)I_D) \leq V_P$$



EKVIVALENTNO KOLO FETA

$$g_m = \left. \frac{di_D}{dv_{GS}} \right|_{i_D=I_{DQ}} = \frac{2\sqrt{I_{DSS}I_{DQ}}}{-V_P} \approx \frac{i_d}{v_{gs}} \quad r = \frac{1}{\left. \frac{di_D}{dv_{DS}} \right|_{i_D=I_{DQ}}} \approx \frac{V_A}{I_{DQ}} = \frac{v_{ds}}{v_{gs}}$$

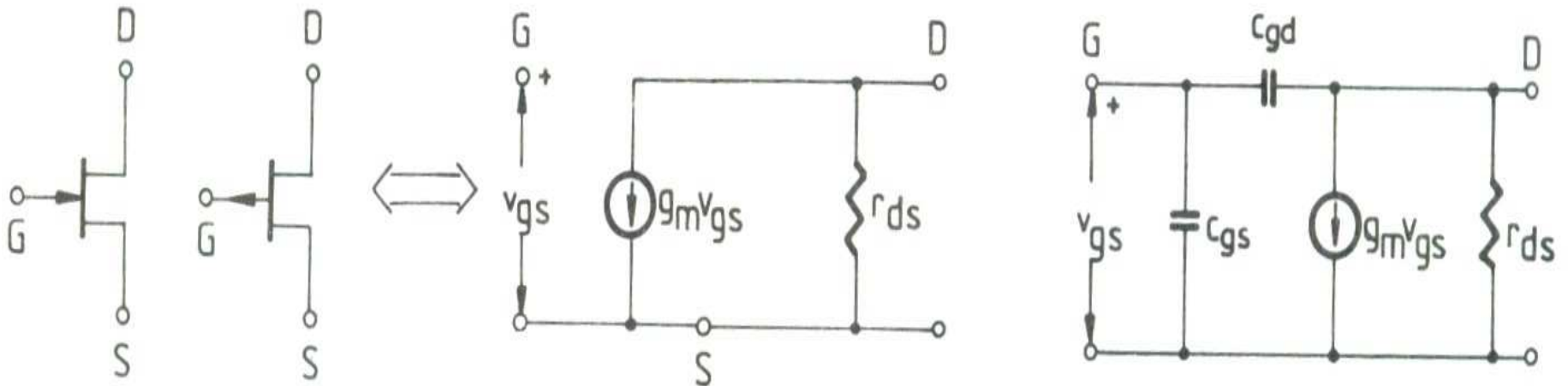

FET POJAČVAČ PRIMER

- $I_{DSS}=4\text{mA}$, $V_P=-3\text{V}$, $V_A=100\text{V}$, $R_D=5\text{k}\Omega$, $V_{GG}=-1.5\text{V}$, $V_{DD}=12\text{V}$

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GG}}{V_P} \right)^2 = 1\text{mA}$$




$$g_m = \frac{2\sqrt{I_{DSS}I_{DQ}}}{-V_P} = 4/3\text{S}$$

- PROVERA REŽIMA ZASIĆENJA

$$V_{GDQ} = V_{GG} - V_{DSQ} = -8.5\text{V} < V_P$$




$$r_{ds} = \frac{V_A}{I_{DQ}} = 100\text{k}\Omega$$
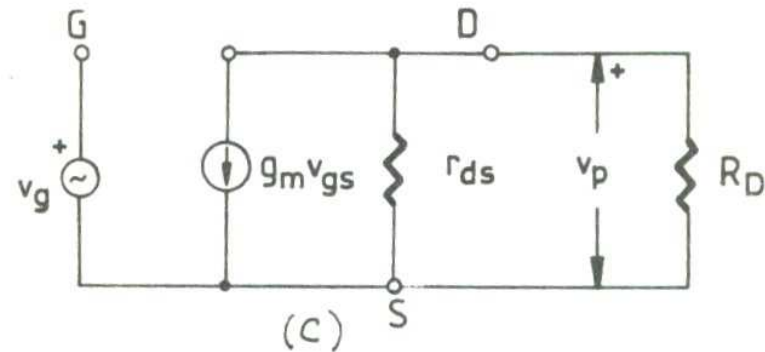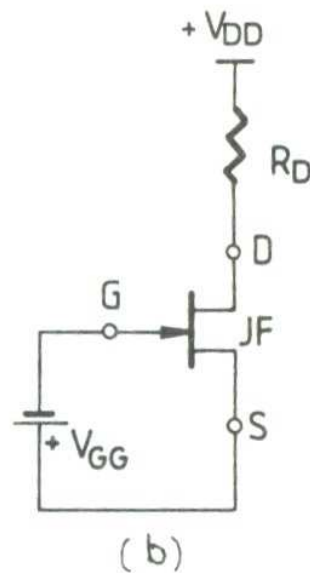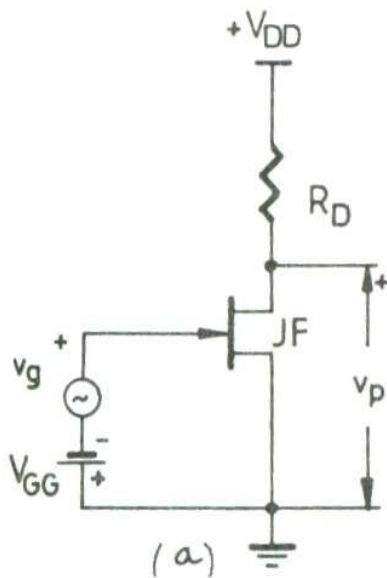
$$A_v = \frac{v_p}{v_g} = -g_m \frac{r_{ds}R_D}{r_{ds} + R_D} \approx -g_m R_D = -6.6$$





FET KAO PREKIDAČ

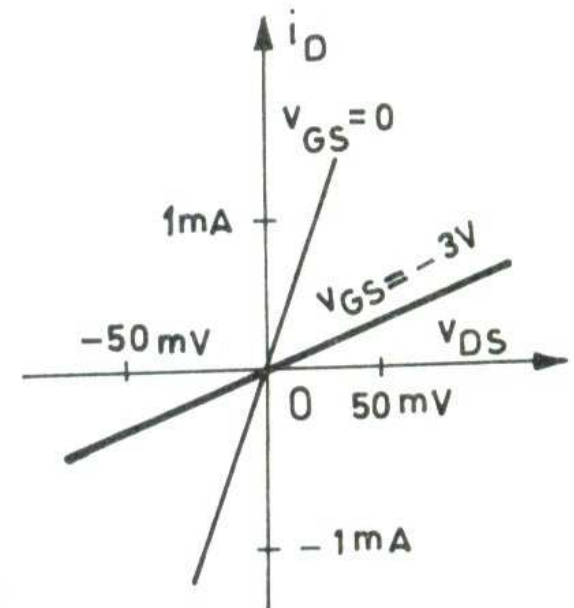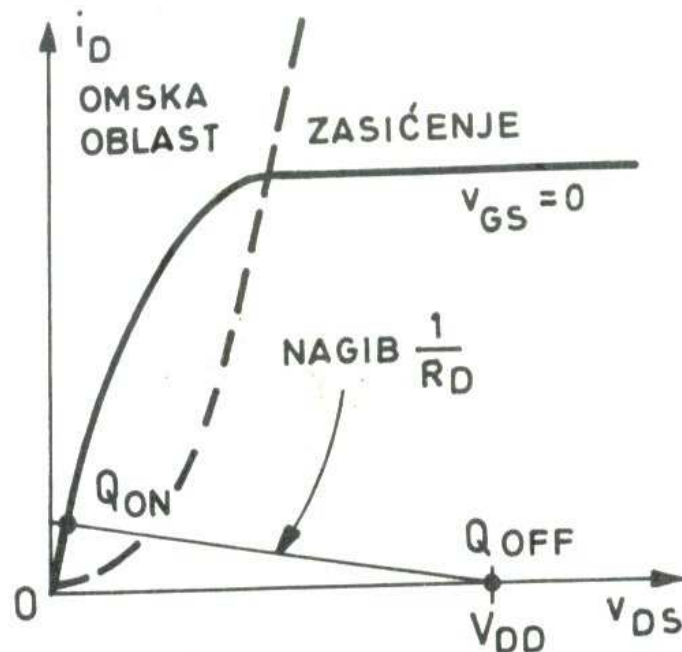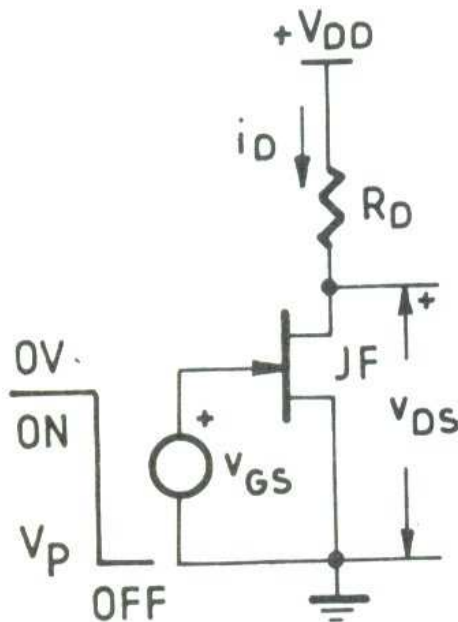- STANJE PREKIDAČA SE KONTROLIŠE SA V_{GS}
- KADA JE FET ZAKOČEN $V_{GS} < V_P$ PREKIDAČ OTVOREN
- PREKIDAČ ZATVOREN: FET PROVODI I IMA MALU OTPORNOST




MOSFET

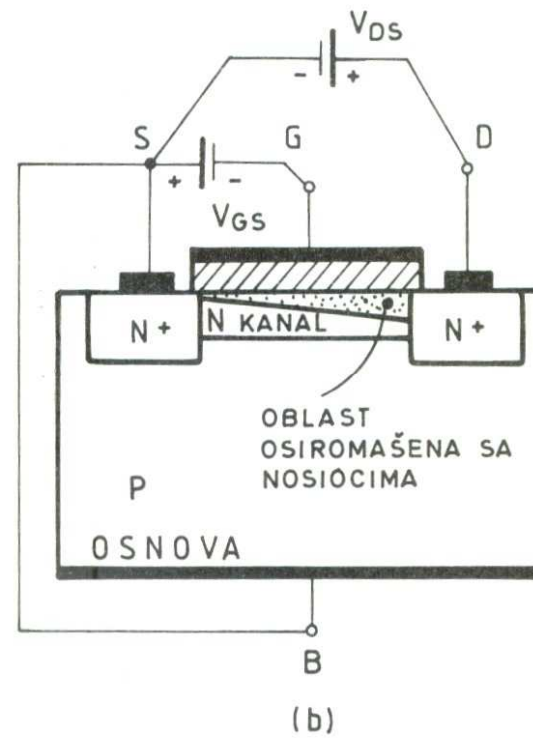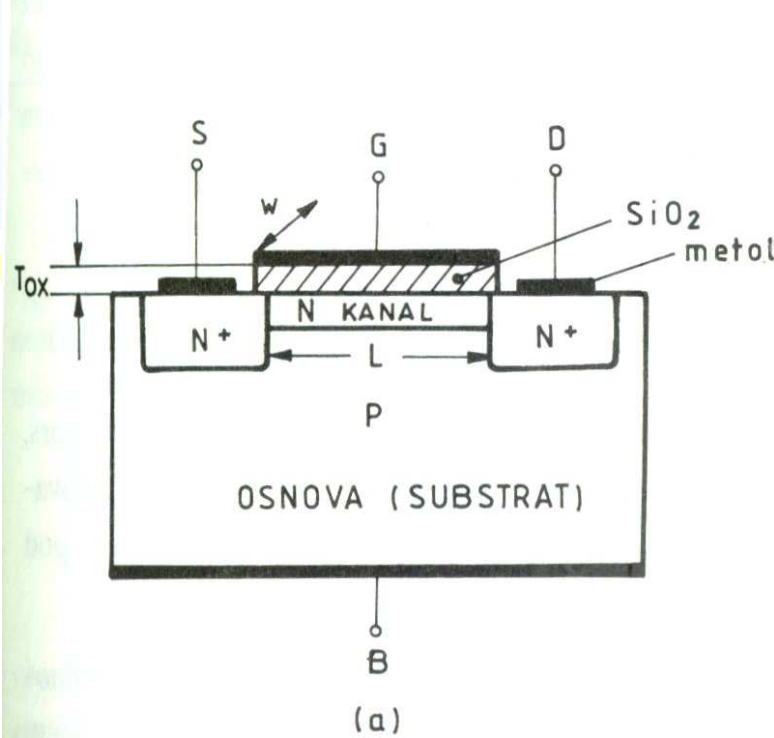- KOD MOSFETA IZMEĐU METALNE ELEKTRODE GEJTA I POLUPROVODNIKA SE NALAZI OKSID SILICIJUMA; OVA STRUKTURA FORMIRA KONDENZATOR
- MOSFETOVI MOGU BITI :SA UGRAĐENIM I INDUKOVANIM KANALOM




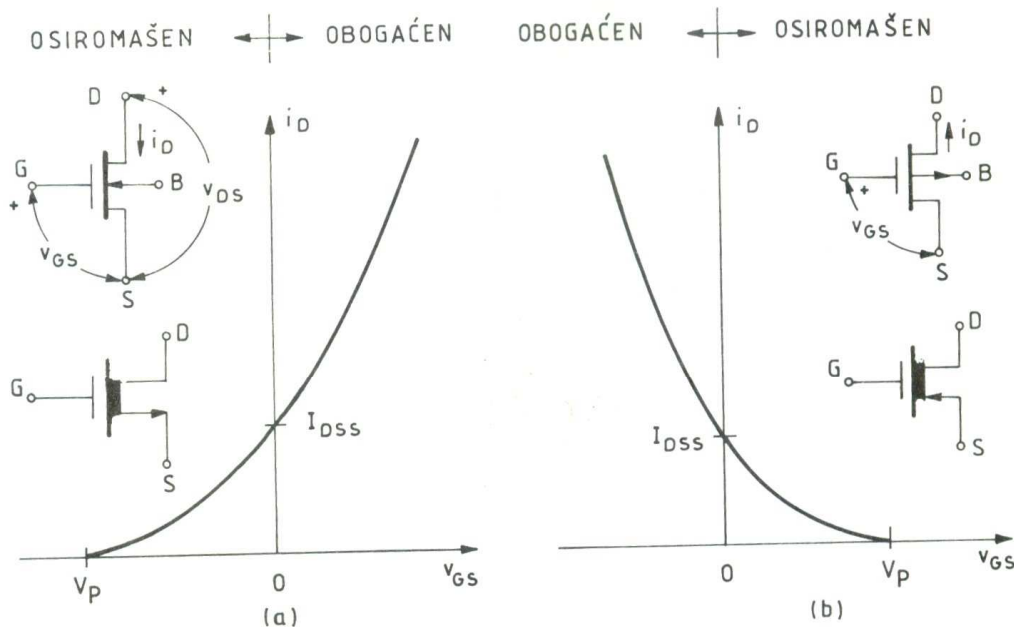
STATIČKE KARAKTERISTIKE MOSFETA SA UGRAĐENIM KANALOM



U PBLASTI ZASIĆENJA



$$i_D = B \left(1 + \frac{v_{DS}}{V_A} \right) (v_{GS} - V_P)^2$$
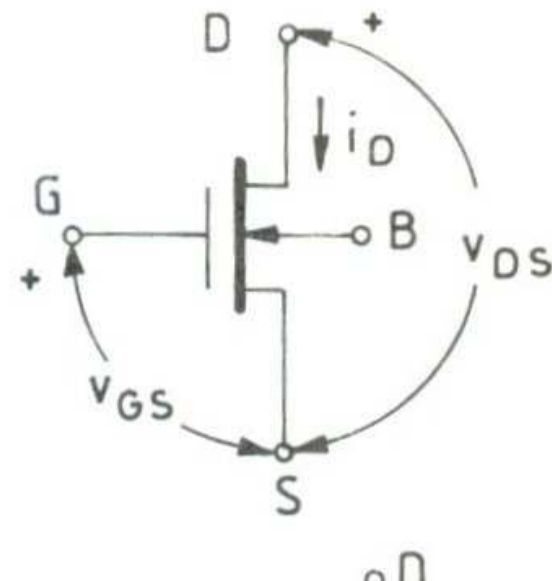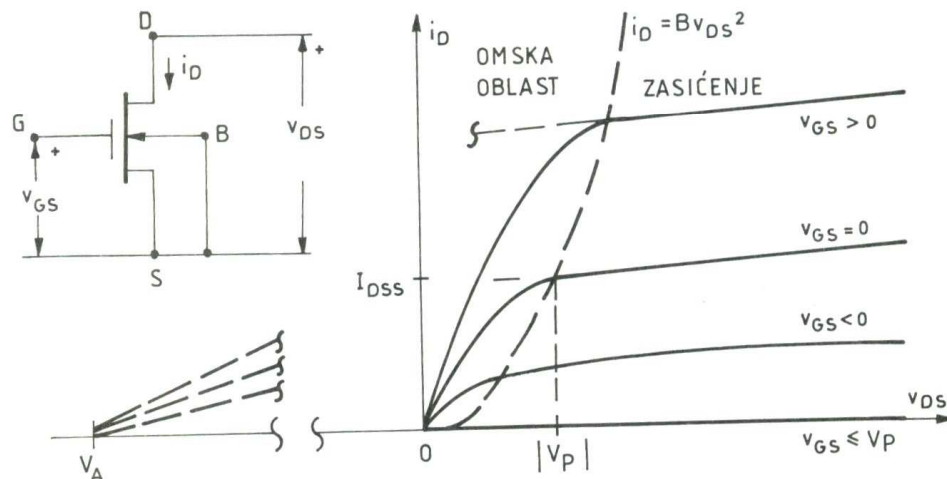
$$B = \frac{1}{2} \mu_n C_0 \left(\frac{W}{L} \right)$$




MOSFET SA INDUKOVANIM KANALOM

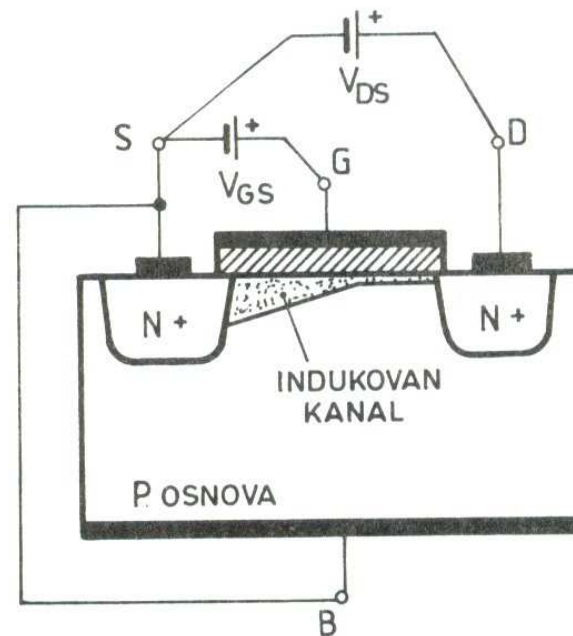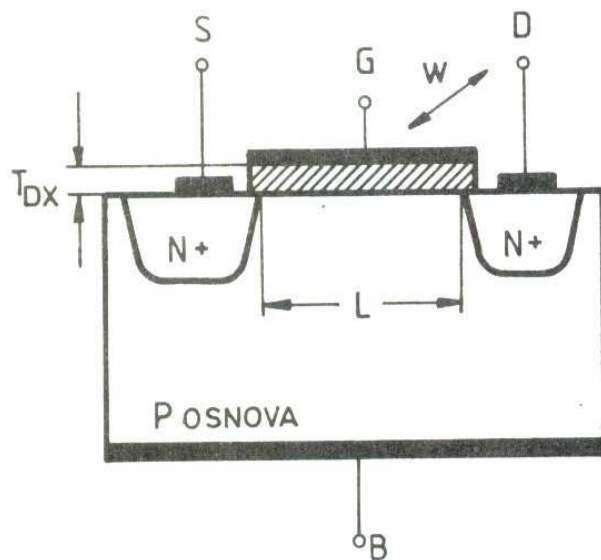- NEMA SLOJA POLUPROVODNIKA IZMEĐU DREJNA I SORSA
- i_{DS} NE TEČE U ODSUSTVU V_{GS}





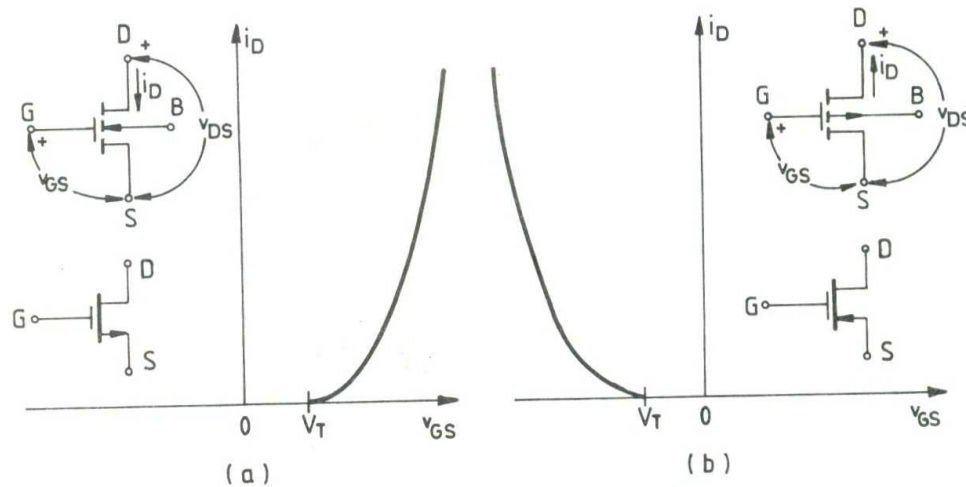STATIČKE KARAKTERISTIKE MOSFETA SA INDUKOVANIM KANALOM




U OBLASTI ZASIĆENJA


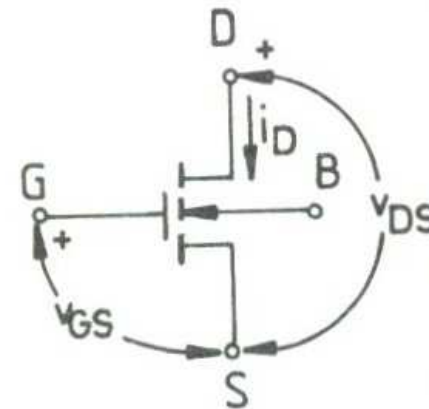
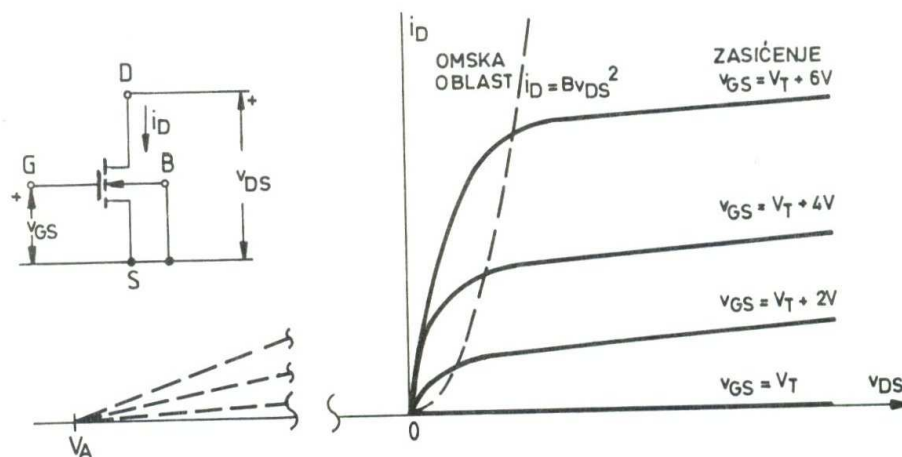
$$i_D = B \left(1 + \frac{v_{DS}}{V_A} \right) (v_{GS} - V_T)^2$$



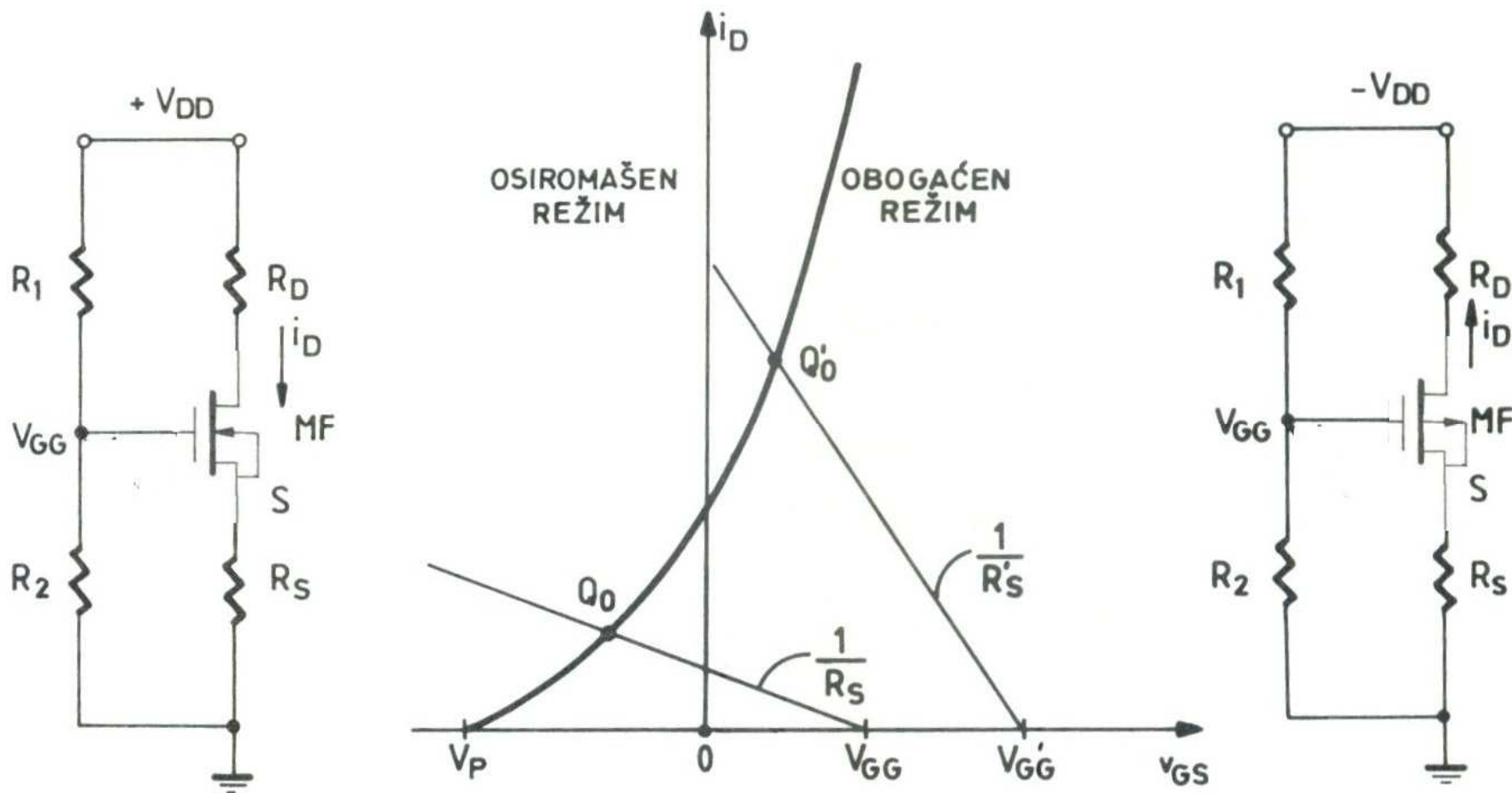POLARIZACIJA MOSFETOVA SA UGRAĐENIM KANALOM



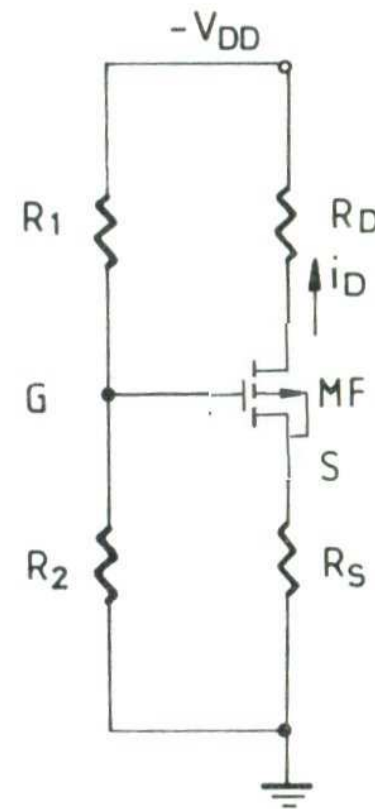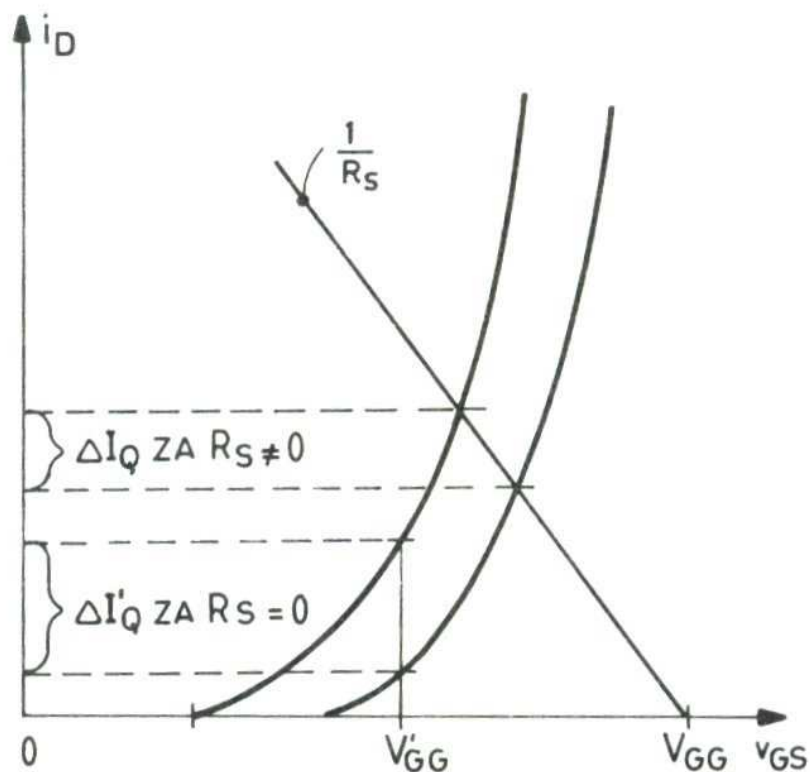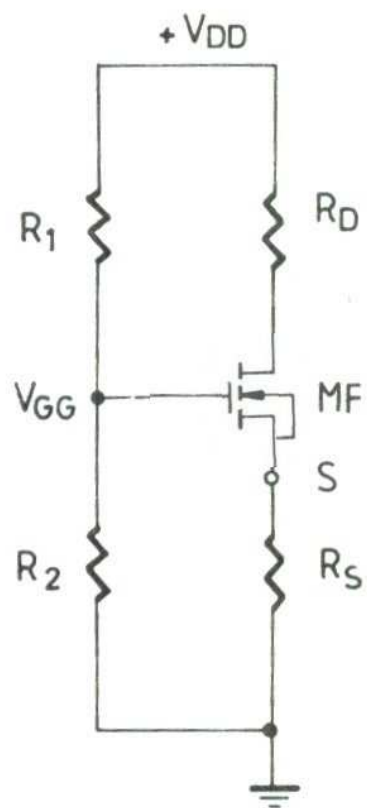POLARIZACIJA MOSFETA SA INDUKOVANIM KANALOM



EKVIVALENTNO KOLO MOSFETA

$$g_m = 2\sqrt{BI_{DQ}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

